


****توجه:** برای بهینه سازی و ساده تر شدن کد چون سیگنال های کنترلی دو استک در تمام مراحل یکسان بودند این دو را چه در data path و چه در controller با هم ترکیب کرده و یکی در نظر می گیریم. یعنی:

(push1 = push2 = push, top1 = top2 = top, pop1 = pop2 = pop, empty1 = empty2 = empty)


ایرادات state machine diagram :

(توجه کنید که برای خوانایی بیشتر به استیت ها در این مرحله یک شماره داده شده است)

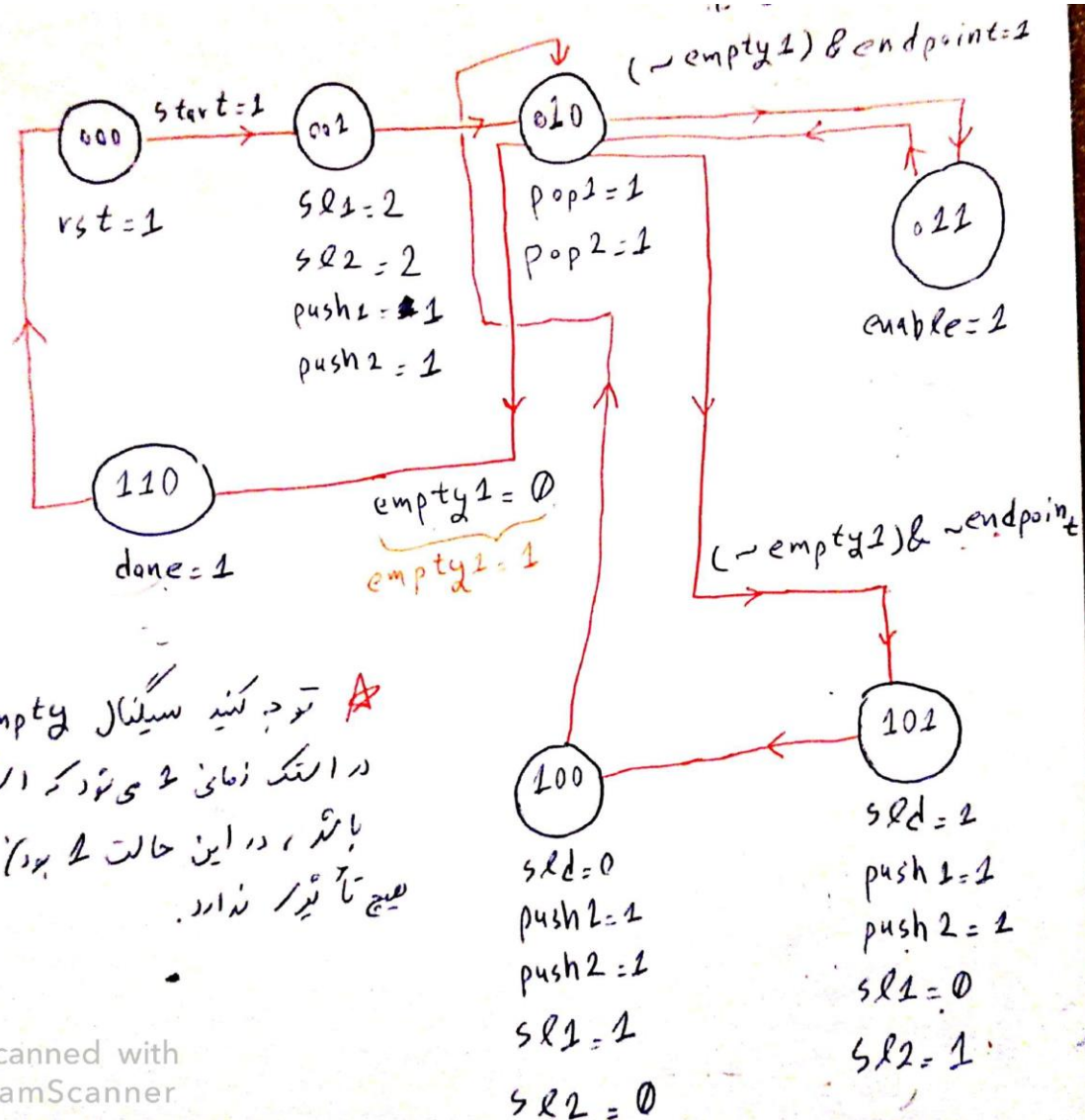1. در ابتدا توجه کنید شرط رفتن از استیت 0010 به 0110 این است که $empty = 1$ که به اشتباه نوشته شده است $empty = 0$.
2. نیاز است بعد از استیت 0010 یک استیت دیگر داشته باشیم تا مقادیر سر استک بر روی خروجی آن ها قرار بگیرند که این استیت در شکل کشیده نشده است.
راه حل: باید یک استیت در اینجا اضافه شود که از استیت 0010 به آن وارد شویم و طریقه ی خارج شدن از آن دقیقا مانند طریقه ی خارج شدن از استیت 0010 در حالت قبل است.
3. بعد از استیت 0101 که می خواهیم عنصر سر استک اول ($n - 1$) را دوباره به داخل استک پوش کنیم (طبق رابطه بازگشتی) مقدار n روی خروجی استک قرار دارد. (ما می خواهیم $m-1$, $n-1$ را داخل استک ها بریزیم و در مرحله قبل (استیت 0101) مقادیر m , $n-1$ را داخل استک ریخته ایم). ولی ما به مقدار $n - 1$ نیاز داریم.
راه حل: به یک استیت اضافی نیاز داریم که در آن با دستور top بتوانیم مقدار سر استک ها را بخوانیم و سپس به استیت 0100 برویم و مقادیر را داخل آن ها پوش کنیم.
4. به دلیل اضافه کردن ۲ استیت که در بالا گفته شد ما در مجموع ۹ استیت خواهیم داشت پی مجبوریم شماره استیت ها را ۴ بیتی در نظر بگیریم.




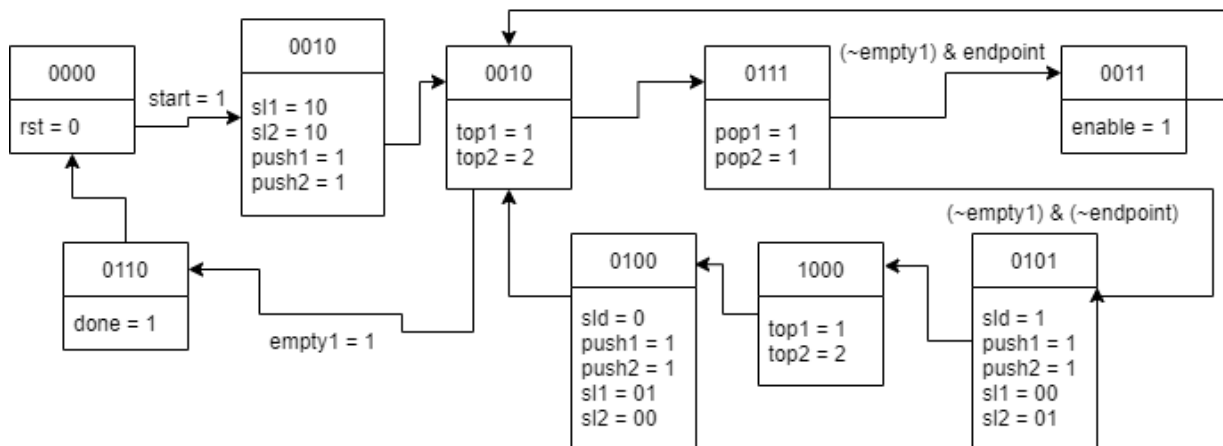★ توجه کنید سیگنال $empty$ در آنک زمانی 1 می شود که انتخابی باشد، در این حالت 1 بودن pop هیچ تأثیری ندارد.



استیت ماشین دیاگرام جدید

 
ایرادات مسیر داده: مسیر داده ایرادی نداشت و تقریباً بدون تغییر باقی ماند فقط برای ساده تر شدن کد از یک سری المان های دیگر استفاده شد که در زیر آمده است:



این المنت یک گیت xor است که دو عدد ۴ بیتی دریافت می کند و xor آن ها که یک عدد ۴ بیتی است را خروجی می دهد.




این یک المنت nor با ۴ بیت ورودی است

 


این یک المنت nor با ۴ بیت ورودی است

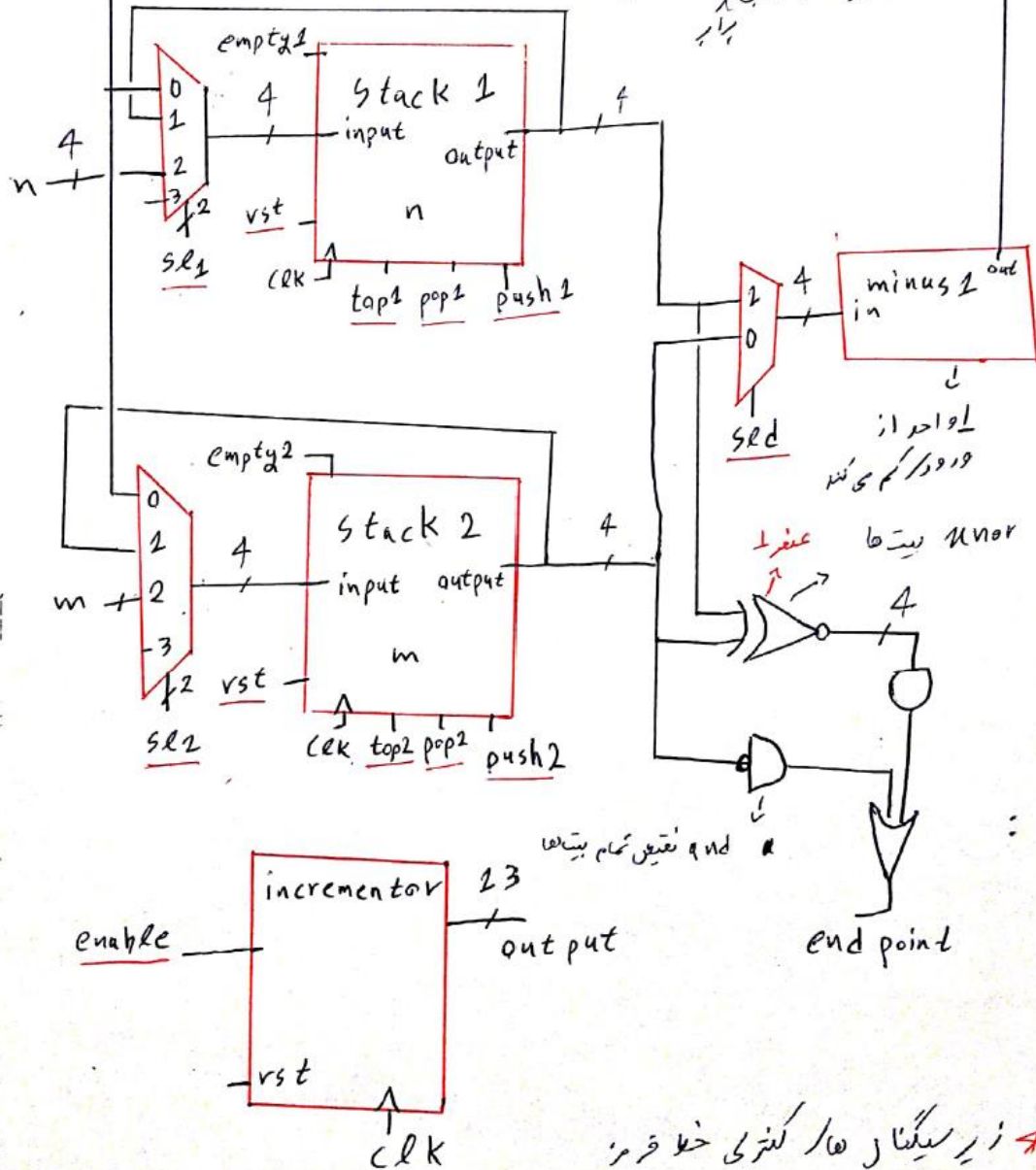* عنصر 1 خروجی 4 بیتی دارد که هر بیت متناوبه NOR دو بیت از ورودی است (مثلاً بیت اول خروجی NOR بیت اول ورودی اول و دوم است).




کل دیتا پست

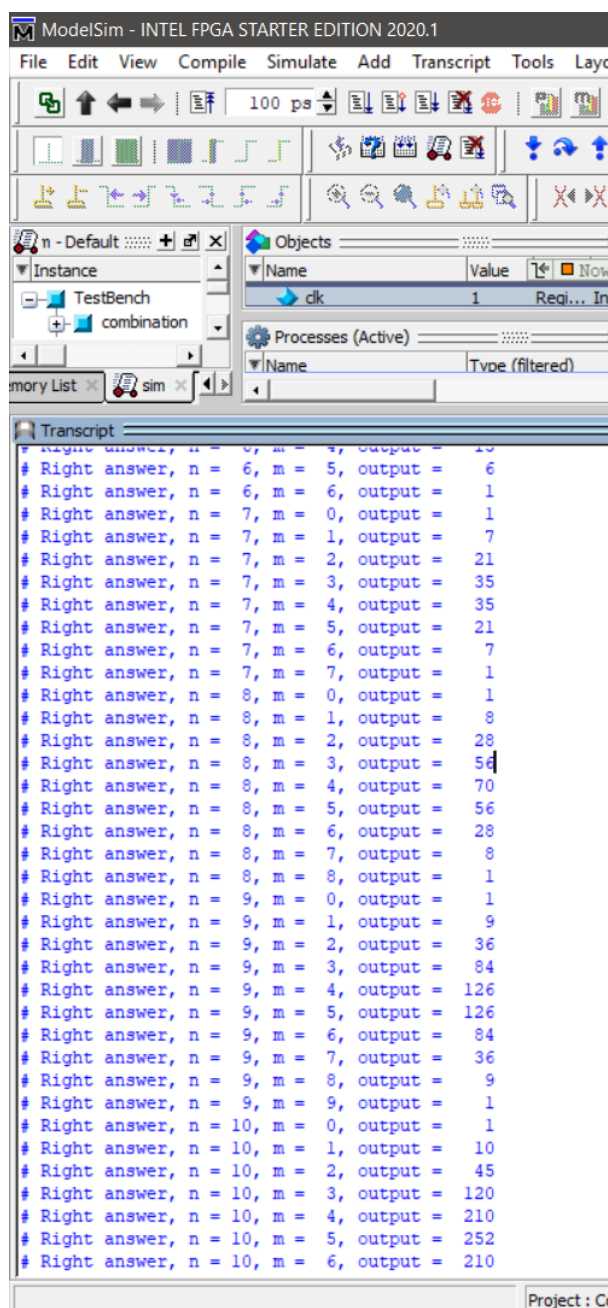
تست درستی: برای چک کردن درستی طراحی از یک تست بنچ self checking استفاده شده است که ورودی ها و خروجی های مورد انتظار آن با یک کد به زبان ++c که داخل پوشه sim/model است ساخته شده است. این تست بنچ ورودی های مختلف (۱۰۰ ورودی) را به صورت اتوماتیک به مدار می دهد و خروجی آن را با خروجی مورد انتظار چک می کند. در زیر می توانید تصاویر تست های مختلف را ببینید.




نتایج برخی تست ها

 

 نتایج تست به ازای $n = 4$, $m = 2$ جواب $6 =$



 نتیجه تست به ازای $n = 8$, $m = 3$ جواب $56 =$



نتیجه تست به ازای $n = 11$, $m = 3$ جواب $165 =$